
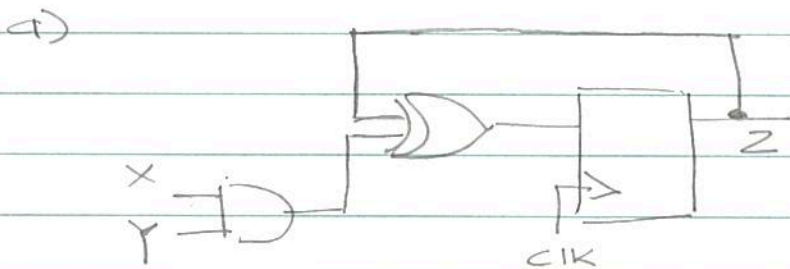

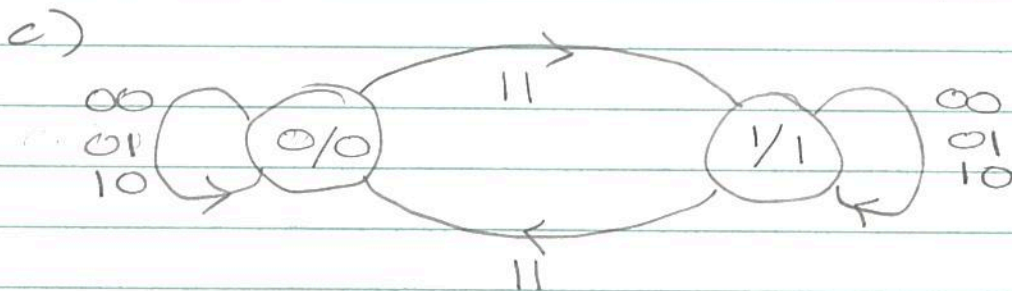
$$\begin{aligned}
 1. \quad D_A &= A\bar{Y} + XY\bar{A} + A\bar{X} \\
 &= A(\bar{X} + \bar{Y}) + \bar{A}(XY) \\
 &= A(\overline{XY}) + \bar{A}(XY) \\
 &= A \oplus XY \\
 Z &= A
 \end{aligned}$$



b)


Present state A	Inputs X Y	Next state A(t+1)	Output Z
0	0 0	0	0
0	0 1	0	0
0	1 0	0	0
0	1 1	1	0
1	0 0	1	1
1	0 1	1	1
1	1 0	1	1
1	1 1	0	1



d) Moore FSM as depends only on flipflop output

2. $Y = \bar{A} + B$ $D_A = X + B$ $D_B = X\bar{A}$


a)

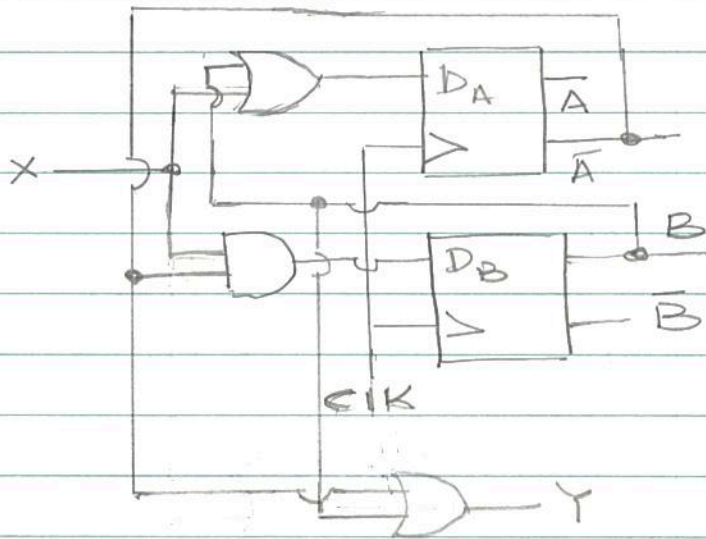

b)

Present state		Input X	Next state		Output Y
A	B		A(t+1)	B(t+1)	
0	0	0	0	0	1
0	0	1	1	1	1
0	1	0	1	0	1
0	1	1	1	1	1
1	0	0	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	1	0	1
1	1	1	1	0	1

c)

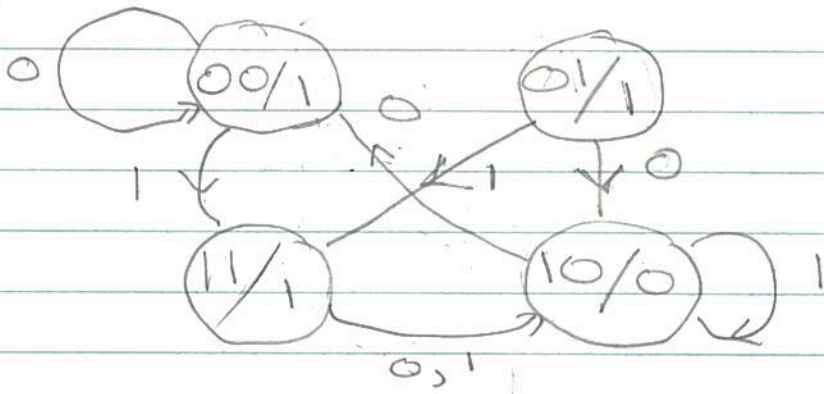

Note :

It is not possible to go to state 01 from any other state

so can be removed


3.

Present state	00	01	00	00	01	11	00	01	11	10	10
Input	1	0	0	1	1	0	1	1	1	1	0
Output	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1
Next state	01	00	00	01	11	00	01	11	10	10	00

4.


$$D_A = B, D_B = \overline{X \oplus A}, Y = X \oplus A \oplus B$$

Present state		Next state		Output	
AB		A(t+1)B(t+1)		Y	
X=0	X=1	X=0	X=1	X=0	X=1
00	00	01	00	0	1
01	01	11	10	1	0
10	10	00	01	1	0
11	11	10	11	0	1

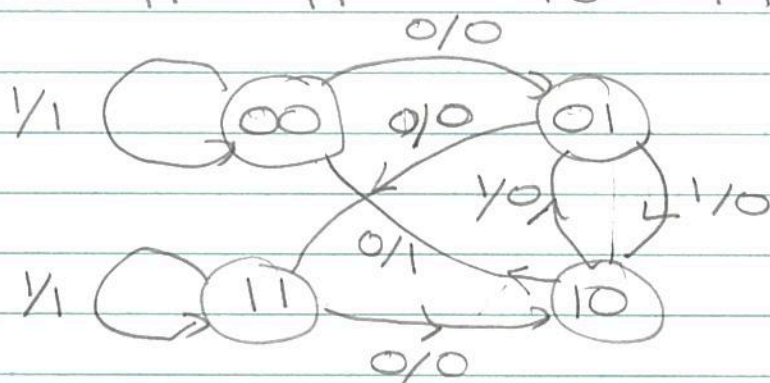

Mealy FSM

5.

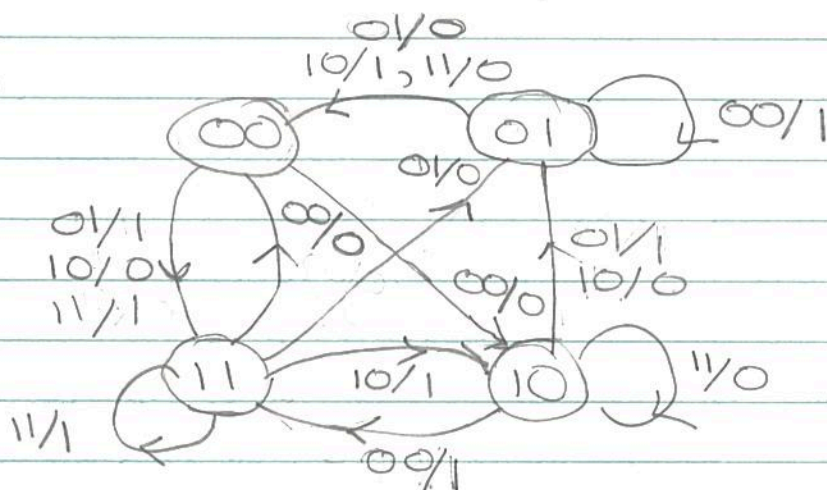

6.

$$J_2 = q_0$$

$$K_2 = 1$$


$$J_1 = \bar{q}_0$$

$$K_1 = \bar{q}_0$$


$$J_0 = 1$$

$$K_0 = \bar{q}_2 \bar{q}_1 = q_2 q_1$$

	Present state $q_2 q_1 q_0$	Flipflop inputs $J_2 K_2 J_1 K_1 J_0 K_0$	Next State $Q_2 Q_1 Q_0$	
0	0 0 0	0 1 1 1 1 0	0 1 1	3
1	0 0 1	1 1 0 0 1 0	1 0 1	5
2	0 1 0	0 1 1 1 1 1	0 0 1	1
3	0 1 1	1 1 0 0 1 1	1 1 0	6
4	1 0 0	0 1 1 1 1 1	0 1 1	3
5	1 0 1	1 1 0 0 1 1	0 0 0	0
6	1 1 0	0 1 1 1 1 1	0 0 1	1
7	1 1 1	1 1 0 0 1 1	0 1 0	2

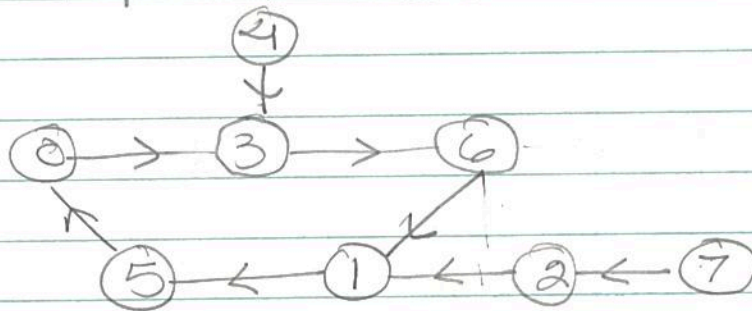

7.

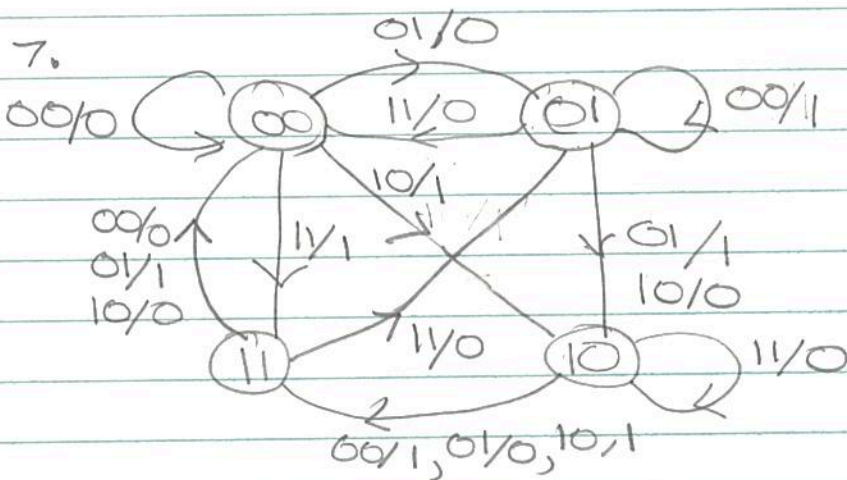

8. $J_A = x$ $K_A = \bar{B}$
 $J_B = x$ $K_B = A$

a) From JK characteristic table


$$Q(t+1) = J\bar{Q} + \bar{K}Q$$

$$\Rightarrow A(t+1) = J_A \bar{A} + \bar{K}_A A = x\bar{A} + AB$$

$$B(t+1) = J_B \bar{B} + \bar{K}_B B = x\bar{B} + \bar{A}B$$

b)

Present state AB	Input x	Next state A(t+1)B(t+1)
0 0	0	0 0
0 0	1	1 1
0 1	0	0 1
0 1	1	1 1
1 0	0	0 0
1 0	1	0 1
1 1	0	1 0
1 1	1	1 0

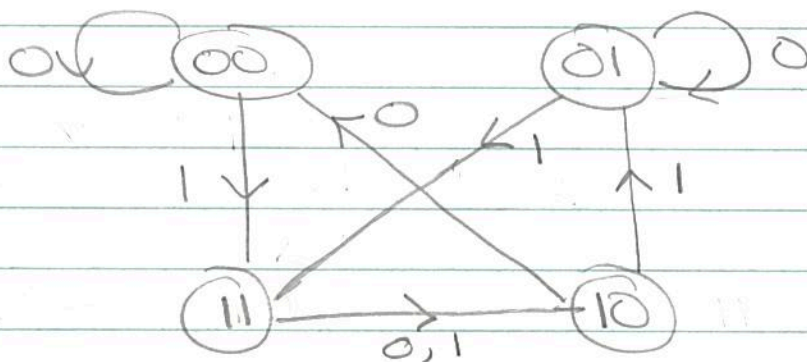

c) State table for T-flipflop

Present state	Input	Next state	Flip-flop inputs
AB	x	A(t+1)B(t+1)	T _A T _B
00	0	00	00
00	1	11	11
01	0	01	00
01	1	11	10
10	0	00	10
10	1	01	11
11	0	10	01
11	1	10	01

T _A	x \ AB	00	01	11	10
0	0	0	0	0	1
1	1	1	1	0	1

$$T_A = \bar{A}x + A\bar{B}$$

T _B	x \ AB	00	01	11	10
0	0	0	0	1	0
1	1	1	0	1	1

$$T_B = \bar{B}x + AB$$